
روشهای پایهی ورودی اخروجی


ریز پردازنده ۱ محمد مهدی همایون پور دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر بهار ۱۳۹۵

پورت خروجی

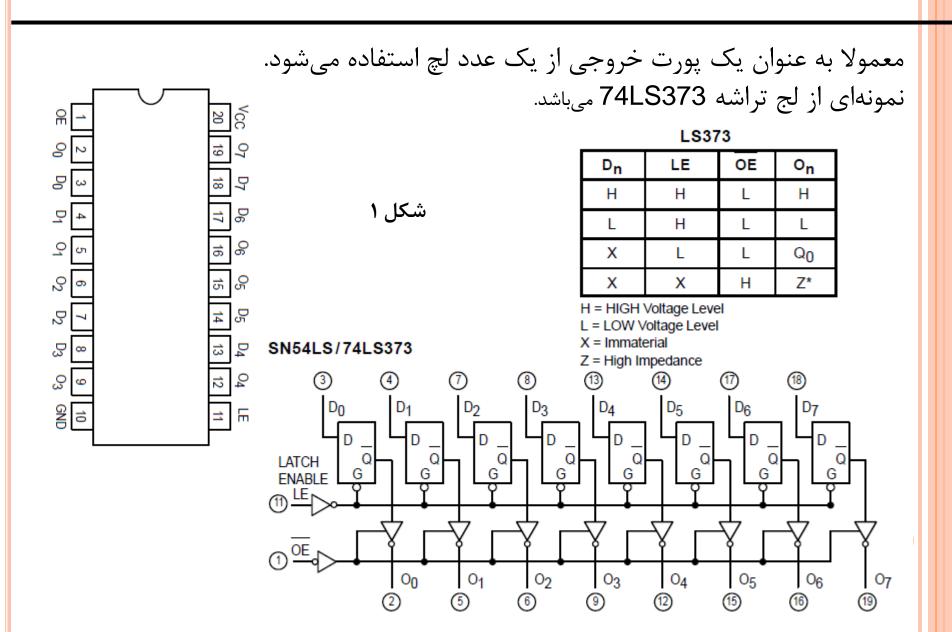

مشخصات زمانی تراشه لچ 82C82

SYMBOL	PARAMETER	MIN	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
(1) TIVOV	Propagation Delay Input to Output	-	35	ns	Notes 2, 3
(2) TSHOV	Propagation Delay STB to Output	-	55	ns	Notes 2, 3
(3) TEHOZ	Output Disable Time	-	35	ns	Notes 2, 3
(4) TELOV	Output Enable Time	-	50	ns	Notes 2, 3
(5) TIVSL	Input to STB Setup Time	0	-	ns	Notes 2, 3
(6) TSLIX	Input to STB Hold Time	25	-	ns	Notes 2, 3
(7) TSHSL	STB High Time	25	-	ns	Notes 2, 3
(8) TR, TF	Input Rise/Fall Times	1	20	ns	Notes 2, 3

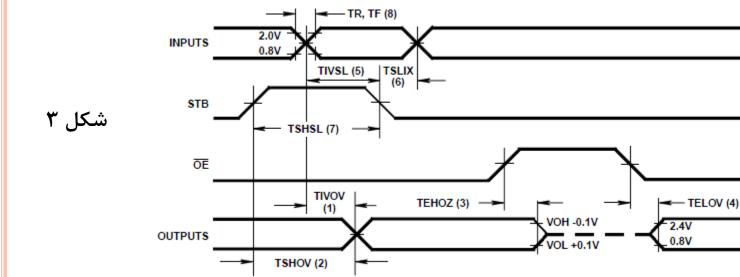

2.4V

0.8V

82C82 پارامترهای زمانی مهم مربوط به لچ


پارامترهای زمانی مهم مربوط به لچ 82C82 عبارتند از:

- tSHSL : زمان High بودن
- tlVSL : فاصله بين زمان گذاشتن داده تا لبه پايين رونده سيگنال STB
- tSLIX: فاصله بین زمان پایین رفتن پالس STB تا انتهای زمان معتبر بودن داده

SYMBOL	PARAMETER	MIN	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
(1) TIVOV	Propagation Delay Input to Output	-	35	ns	Notes 2, 3
(2) TSHOV	Propagation Delay STB to Output	-	55	ns	Notes 2, 3
(3) TEHOZ	Output Disable Time	-	35	ns	Notes 2, 3
(4) TELOV	Output Enable Time	-	50	ns	Notes 2, 3
(5) TIVSL	Input to STB Setup Time	0	-	ns	Notes 2, 3
(6) TSLIX	Input to STB Hold Time	25	-	ns	Notes 2, 3
(7) TSHSL	STB High Time	25	-	ns	Notes 2, 3
(8) TR, TF	Input Rise/Fall Times	-	20	ns	Notes 2, 3

اتصال ۴ لچ به میکروکنترلر و نمایش دهندههای ۷ قطعهای

شکل ۴

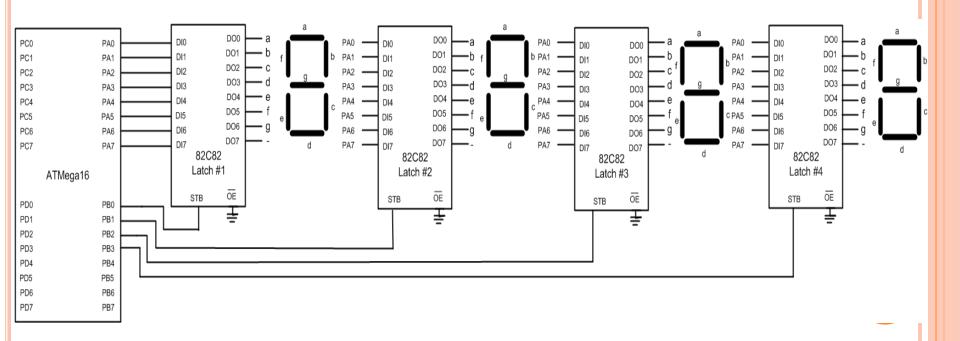



برنامه ارتباط با ۴ عدد پورت خروجی (لچ) متصل به نمایشدهندههای ۷ قطعهای

; Show Number 1000 on four 7-Segments, 7 Segments are Common Cathode Data in R16, R17, R18, R19 LDI R16, 0x06; Value:1 LDI R17, 0x3F, Value:0 LDI R18, 0x3F, Value:0 LDI R19, 0x3F, Value:0 **CALL** OutputWite OutputWrite: LDI R20, 0xFF OUT DDRA, R20 ; PORTA is Output OUT DDRB, R20 ; PORTB is Output OUT PORTA, R16 ; Value on Port A LDI R20, 0x01 OUT PORTB, R20 ; Latch1 Strobe High LDI R20, 0x00 PORTB, R20 OUT : Latch1 Strobe Low 2*62.5 ns > TSHSL=35ns TSHSL=STB High Time ; 4*62.5 ns > TIVSL=0 ns TIVSL=Input To STB Set Time ; (NOP and next instruction time)=2*62.5ns > TSLIX=25ns NOP TSLIX=Input To STB Hold Time OUT PORTA, R17 ; Value on Port A LDI R20, 0x02 OUT PORTB . R20 ; Latch2 Strobe High LDI R20, 0x00 NOP OUT PORTB, R20 ; Latch2 Strobe Low NOP OUT PORTA, R18 : Value on Port A LDI R20, 0x04 OUT PORTB, R20 ; Latch3 Strobe High LDI R20, 0x00 NOP OUT PORTB . R20 : Latch3 Strobe Low NOP OUT PORTA, R19 : Value on Port A LDI R20, 0x08 OUT PORTB, R20 ; Latch4 Strobe High LDI R20, 0x00 NOP


: Latch4 Strobe Low

OUT


RET

PORTB, R20

اتصال ۸ لچ ۷۴۳۷۳ به میکروکنترلر

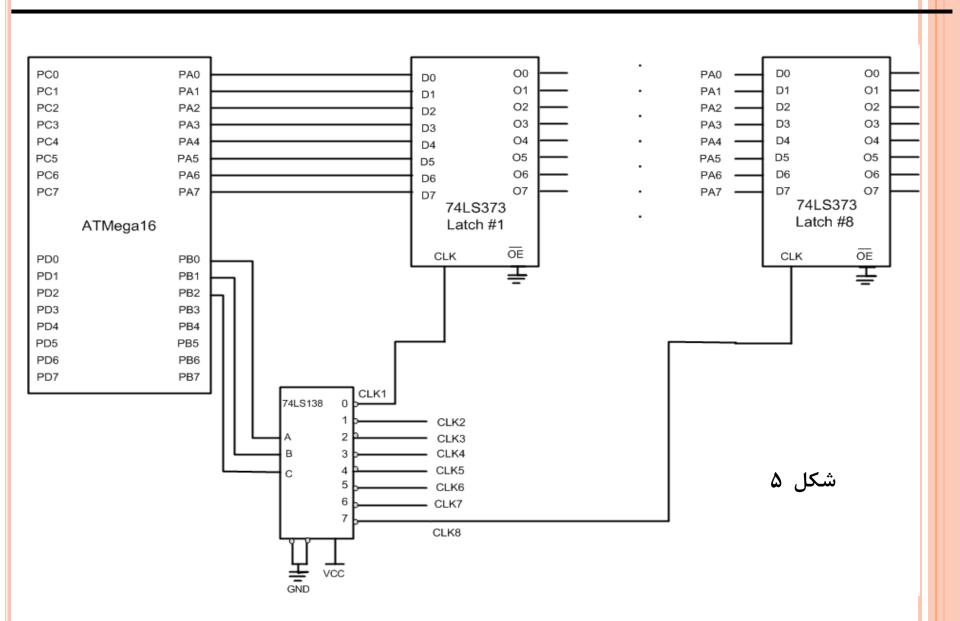


اتصال LED و رله به خروجی لچ

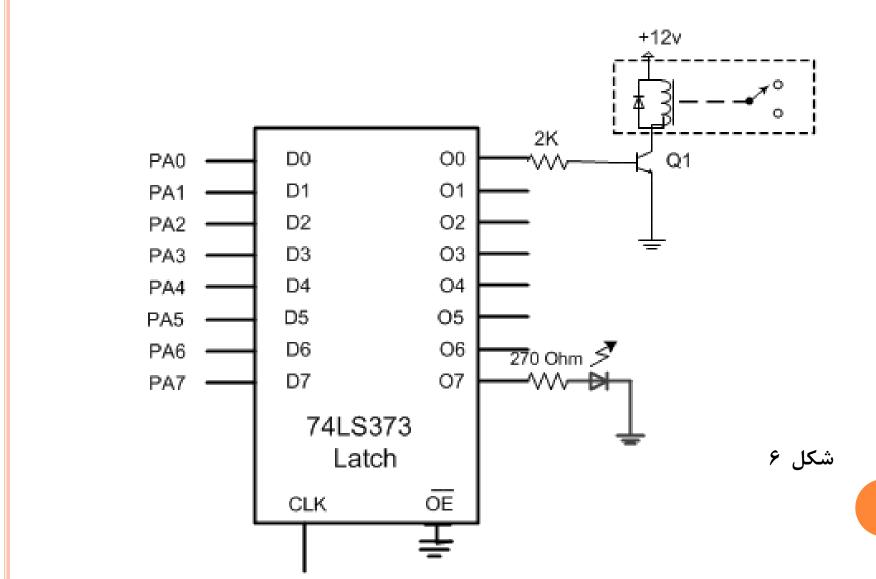

پورت ورودی

معمولاً به عنوان یک پورت ورودی از یک عدد بافر استفاده می شود. نمونه ای از بافر تراشه با مشخصات زیر است:

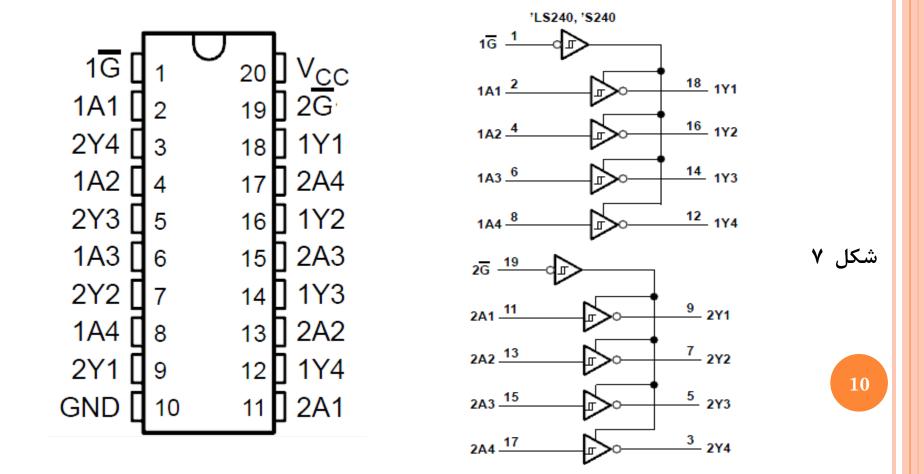
OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS




تراشه 74LS244

-			-

PARAMETER	TEST COL	TEST CONDITIONS		'LS240		'LS2	241, 'LS2	244	UNIT
PARAMETER	1231 001			TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	ONII
^t PLH	$R_L = 667 \Omega$,	0 -45-5		9	14		12	18	ne
t _{PHL}	KL = 007 22,	C _L = 45 pF		12	18		12	18	ns
t _{PZL}	$R_1 = 667 \Omega$,	0 -45-5		20	30		20	30	ns
^t PZH	N_ = 007 \$2,	C _L = 45 pF		15	23		15	23	10
t _{PLZ}	$R_1 = 667 \Omega$	C 5 pE		10	20		10	20	ns
t _{PHZ}	NL - 007 22,	C _L = 5 pF		15	25		15	25	115

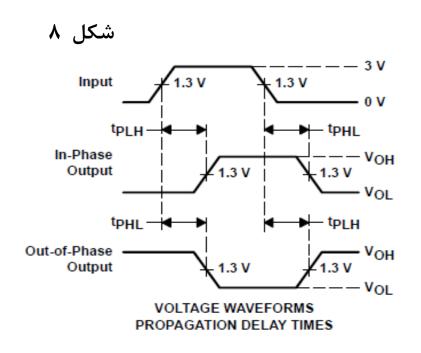

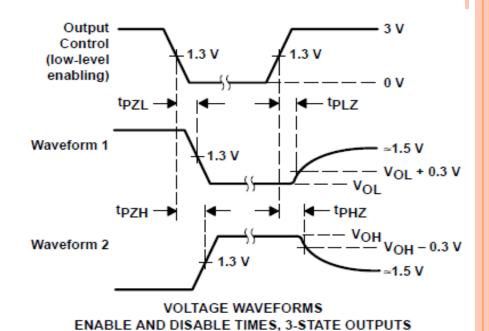

پارامترهای زمانی مهم در خصوص 74LS244


پارامترهای زمانی مهم 74LS244 عبارتند از:

- tPLH: تاخیر انتشار برای تغییر وضعیت خروجی از Low به High با فرض اینکه یایههای Enable از قبل فعال بوده باشند.
- tPHL : تاخیر انتشار از زمان گذاشتن آدرس تا تغییر وضعیت خروجی از High به Low با فرض اینکه یایههای Enable از قبل فعال بوده باشند.
 - tPZL: تاخیر انتشار برای رفتن خروجی از حالت شناور به وضعیت Low
 - tPZH: تاخیر انتشار برای رفتن خروجی از حالت شناور به وضعیت High

'LS240 'LS241, 'LS244 **TEST CONDITIONS** UNIT PARAMETER **TYP** MIN **TYP** MAX MIN MAX 9 14 12 18 ^tPLH $R_1 = 667 \Omega$ $C_{1} = 45 \, pF$ ns 12 18 12 ^tPHL 20 30 20 30 tp7L $R_1 = 667 \Omega$ $C_{1} = 45 \, pF$ ns 23 15 15 **t**PZH 20 10 10 20 ^tPLZ $R_1 = 667 \Omega$ $C_1 = 5 pF$ ns 15 25 15 t_{PHZ}


خواندن مقدار موجود بر روی یک پایه

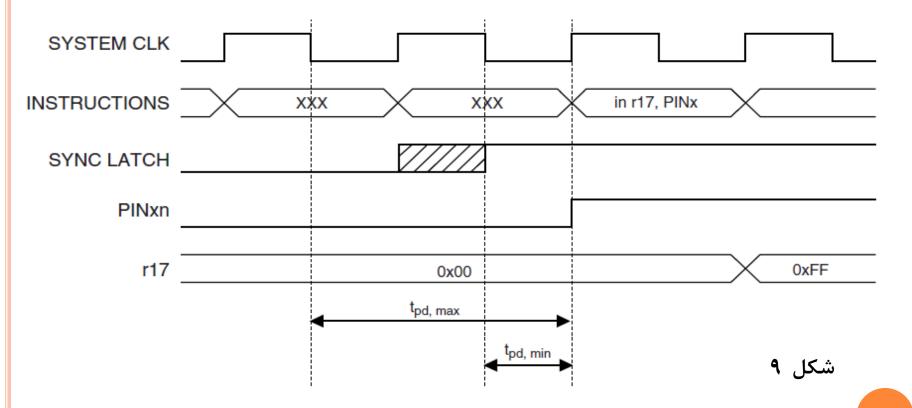نمودار زیر، زمانبندی همگامسازی را هنگام خواندن یک مقدار قرار گرفته از خارج از میکروکنترلر بر روی پایه میکروکنترلر نشان میدهد.




حداکثر به میزان ۱.۵ پالس ساعت زمان لازم است تا داده ورودی در ثبات PIN پورت قرار گیرد. 13

درگاهها به عنوان ورودی اخروجی رقمی

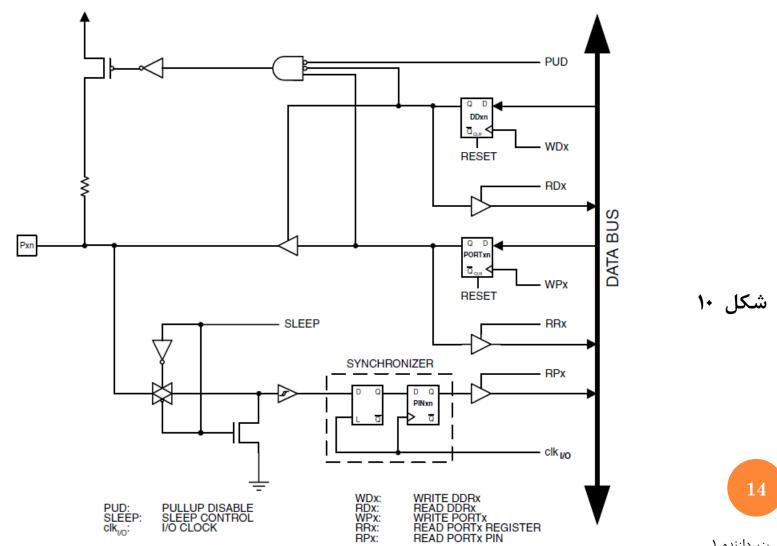


ریزپردازنده ۱ محمد مهدی همایون پور

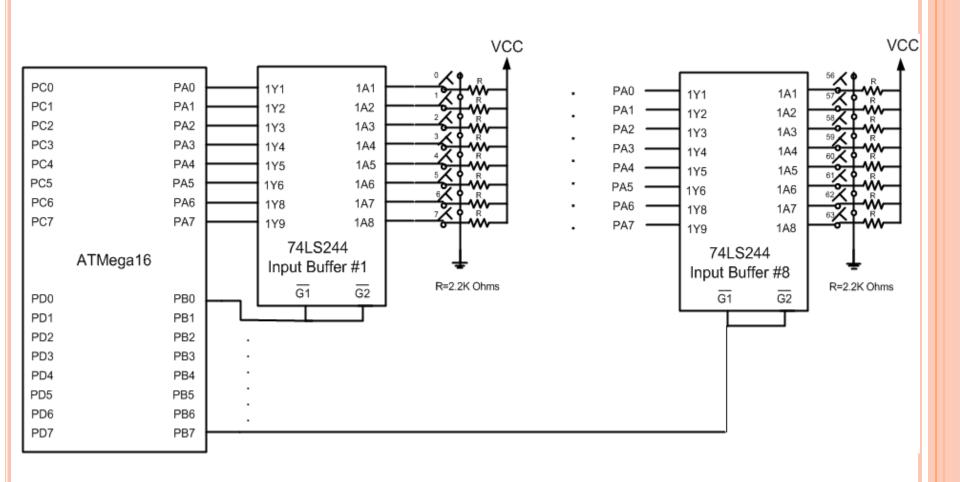ارتباط میکروکنترلر با ۸ عدد پورت ورودی (بافر)





15

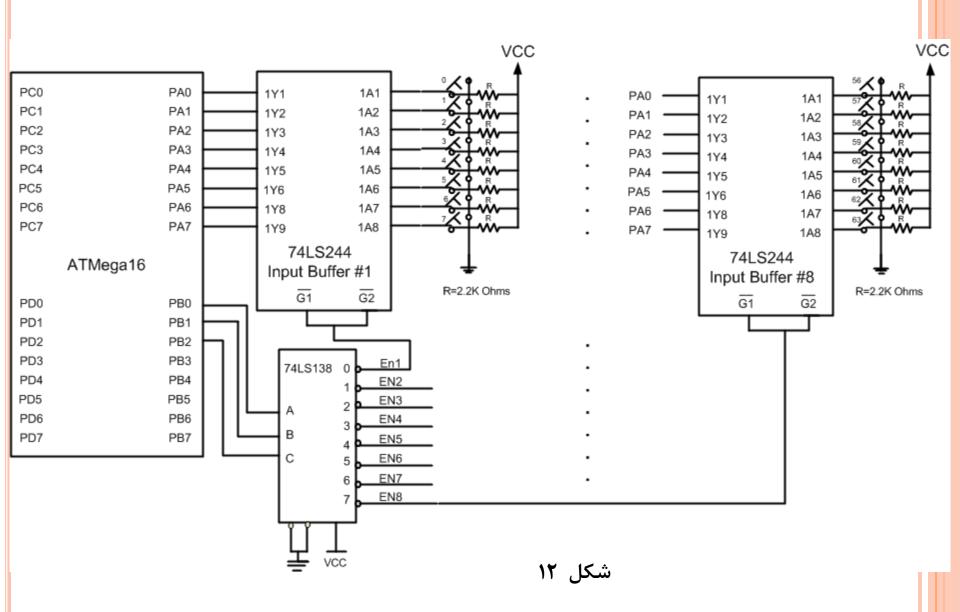ارتباط میکروکنترلر با ۸ عدد پورت ورودی (بافر)



74LS138: 1 of 8 decoder

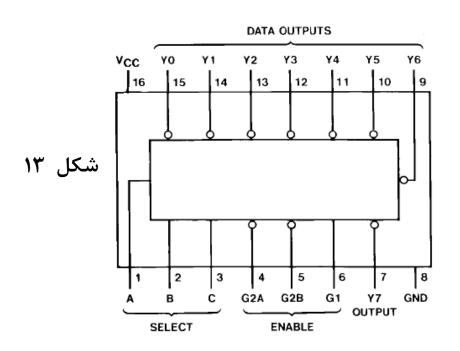

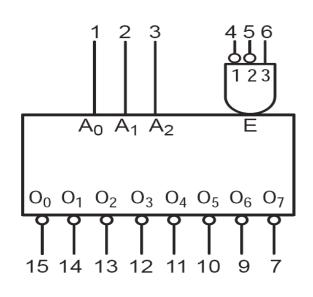

		Levels of	Limits				
Symbol	Parameter	Delay	Min	Тур	Max	Unit	Test Conditions
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Address to Output	2 2		13 27	20 41	ns	
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Address to Output	3 3		18 26	27 39	ns	V _{CC} = 5.0 V C _L = 15 pF
tPLH tPHL	Propagation Delay E ₁ or E ₂ Enable to Output	2 2		12 21	18 32	ns	C _L = 15 pF
^t PLH ^t PHL	Propagation Delay E ₃ Enable to Output	3		17 25	26 38	ns	

پارامترهای زمانی مهم در خصوص 74LS138

پارامترهای زمانی مهم 74LS138 عبارتند از:

• tPLH: تاخیر انتشار از زمان گذاشتن آدرس تا تغییر وضعیت خروجی از High به Low با فرض اینکه پایههای Enable از قبل فعال بوده باشند.

• tPHL: تاخیر انتشار از زمان گذاشتن آدرس تا تغییر وضعیت خروجی از Low به High با فرض اینکه پایههای Enable از قبل فعال بوده باشند.

		Levels of	Limits				
Symbol	Parameter	Delay	Min	Тур	Max	Unit	Test Conditions
^t PLH ^t PHL	Propagation Delay Address to Output	2 2		13 27	20 41	ns	
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay Address to Output	3 3		18 26	27 39	ns	V _{CC} = 5.0 V
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay E ₁ or E ₂ Enable to Output	2 2		12 21	18 32	ns	C _L = 15 pF
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay E ₃ Enable to Output	3 3		17 25	26 38	ns	



برنامه ارتباط با ۸ عدد پورت ورودی (بافر) و استفاده از دیکودر

; Read Values from Input ports. Values Returned in R16 to R23

; 74LS138: tPLH=20ns, tPHL: Decoder Propagation Delay Address to Output LOW

; 74LS138 : tPHL=41ns, tPLH: Decoder Propagation Delay Address to Output HIGH (should wait so that all non-selected buffers are disabled)

; 74LS244: tPZL=30ns, tPZH=23ns, tPZL: Buffer output high Z to Low, tPZH: Buffer output high Z to High

; tPZL > tPZH, so tPZL is more critical

; Port Address Valid to data valid in PIN register > tPHL (74Is138) + tPZL (74244) + 1.5 Clocks (port Pd)= 41ns+30ns+1.5 Clocks

; Port Address Valid to data valid in PIN register > 41ns+30ns+1.5*62.5=164.75ns which is about 3 clocks

	CALL	BufferRead	
BufferRead:	LDI OUT LDI OUT	R24, 0x00 DDRA, R24 R24, 0xFF DDRB, R24	; PORTA is Input ; PORTB is Output
	LDI OUT NOP NOP NOP	R24, 0x00 PORTB, R24	; ;
	IN ;Port Address \		; Read Value from Input Buffer #1 d in PIN register ≅ 3 NOPs = 3Clocks> 164.75ns
	LDI OUT NOP NOP NOP	R24, 0x01 PORTB, R24	; ;
	IN	R17, PINA	; Read Value from Input Buffer #2

19

مدیریت ارتباط ریزپردازنده با وسایل جانبی از طریق درگاهها

- •در هنگام انتقال باید ریزپردازنده با سرعت دستگاه جانبی همگام شود. برخی دستگاههای جانبی مثل چاپگرها نمی توانند داده را به سرعت ریزپردازنده دریافت کنند.
- از طرف دیگر دستگاههای دیگری مانند دیسکهای سخت ممکن است داده را با سرعتی بیش از ریزپردازنده درخواست کنند.
 - •برای جلوگیری از تلف شدن داده لازم است هر دوی این حالات به خوبی کنترل شوند.
- •بدون توجه به نوع پورت I/O مورد استفاده، موازی یا سریال، یک استراتژی برای همگامسازی و کنترل جریان داده از طریق درگاهها بین پردازنده و وسایل جانبی لازم است.

سه روش معمول کنترل و همگام نمودن جریان داده در پورتها:

- I/O برنامهریزی شده (Programmed I/O) با استفاده از روش سرکشی (Polling)
 - وقفه (Interrupt)

24

دسترسی مستقیم حافظه و وسایل جانبی به یکدیگر (Direct Memory Access)

I/O برنامهریزی شده

- در روش سرکشی (Pooling) ریزپردازنده مرتباً می بایست به وسیله جانبی سرکشی کند و آمادگی او بـرای ارسـال یـا دریافت داده را بررسی کند. اینکار تمام وقت CPU را می گیرد.
 - یک چاپگر با سرعت ۱۰۰ کاراکتر بر ثانیه قادر به چاپ هر کاراکتر در مدت ۱۰ میلی ثانیه است.
 - اما فرض کنید روالی برای ارسال NoOfBytes بایت داده به چاپگر به صورت زیر در نظر گرفته شود:

: No of bytes to be printed.

		1110,1100125	, i to of e just to et primited.	
	LD	R20, 0x00	; R20 as a counter	
LOOP1:	LD	R21, Z+	; Read data from memory	[2]
	OUT	PORTA, R21	; Send to Printer	[1]
	INC	R20		[1]
	SUB	R20, R16		[1]
	BRNE	LOOP1	; Check if Z Flag is 0	[1/2]

R16. NoOfBytes

LD

- اعداد نشان داده شده در براکت بیانگر تعداد کلاکهایی است که هر دستور به طول میانجامد.
 - با استفاده از این روتین ارسال هر کاراکتر به پرینتر به ۷پالس کلاک نیاز دارد.
- 25گر زمان هر پالس ساعت 62.5ns باشد، 437.5ns برای ارسال هر کاراکتر به پرینتر زمان لازم است و لـذا در هـر ثانیـه میکروکنترلـر می تواند ۲۲۸۵۷ کاراکتر را دریافت و چاپ نماید.

جدول زیر سیگنالهای چاپگر موازی معمولی را توصیف می کند.

یک کابل هادی با ۱۶ رشته سیم هادی برای چنین ارتباطی لازم است.

پینهای ۱۹ تا ۳۰ به بدنهی چاپگر متصل میشوند و برای شیلد کردن هر کدام از سیمهای سیگنال به کار میروند.

پین سیگنال	پین بازگشت	سيگنال	جهت	توصيف
1	19	(TD O DE	In	پالس STROBE برای خواندن داده ی ورودی. طول پالس در ترمینال دریافت باید بیش از
1	19	STROBE	In	0.5 میکروثانیه باشد. سطح سیگنال معمولا HIGH است و خواندن داده در سطح LOW این سیگنال انجام می شود.
2	20	DATA 1	In	این سیگنالها به ترتیب اطلاعات اولین تا هشتمین بیت دادهی موازی را نشان میدهند. هـر
3	21	DATA 2	In	
4	22	DATA 3	In	سیگنال به ازای 1 در سطح HIGH و به ازای 0 در سطح LOW قرار می گیرد.
5	23	DATA 4	In	
6	24	DATA 5	In	
7	25	DATA 6	In	
8	26	DATA 7	In	
9	27	DATA 8	In	
10	28	ACKNLG	Out	پالی به طول تقریبی 0.5 میکروثانیه بیان میدارد که داده دریافت شده و چاپگر آمادهی دریافت دادهی بعدی است.

ریزپردازنده ۱

محمد مهدی همایون پور

توصيف	جهت	سيگنال	پین بازگشت	پین سیگنال
ح HIGH بیان می کند که چاپگر نمی تواند دادهای دریافت کند که در موارد زیر				
ق میافتد:				
ِ حین دریافت داده	Out	BUSY	29	11
ِ حین عملیات چاپ	Out	DOOT	23	
وضعیت OFF-LINE				
ِ وضعیت خطای چاپگر				
ح HIGH بیان میکند که کاغذ چاپگر تمام شده است.	Out	PE	30	12
سیگنال بیان می کند که چاپگر در وضعیت خواسته شده است.	Out	SLCT	-	13
دادن این سیگنال در سطح LOW باعث میشود که بعد از چاپ به طور خودکار	In	\overline{AUTO}	_	14
ذ یک خط به پایین رود.	111	FEED XT	-	14
ن استفاده	-	NC	-	15
ح منطقی زمین	-	0V	-	16
ن بدنهی چاپگر که مستقل از سطح منطقی زمین است.	-	CHASIS -GND	-	17
ن استفاده	-	NC	-	18
گنال بازگشت زوجهای به هم تابیده شده که در سطح LOW قرار می گیرند.	-	GND	-	30تا19

پین سیگنال	پین بازگشت	سيگنال	جهت	توصيف
31	-	ĪNIT	In	قرار گرفتن این سیگنال در سطح LOW کنترلر چاپگر را به وضعیت اولیهاش بازنشانی می کند و بافر آن را پاک می کند. عرض این پالس در گیرنده باید بیش از 50 میکروثانیه باشد.
32	-	ERROR	Out	در وضعیتهای زیر سطح این سیگنال LOW می شود: وضعیت اتمام کاغذ وضعیت OFF-LINE وضعیت خطا
33	-	GND	-	همانند پینهای 19 تا 30
34	-	NC	-	بدون استفاده
35	-			از طریق مقاومت 4.7 K به 5 متصل میشود.
36	-	SLCT IN	In	ورود داده به چاپگر تنها زمانی امکانپذیر است که این سیگنال در سطح LOW قرار گیرد.


هشت سیم داده به نامهای DATA1 تا DATA3 وجود دارند. وقتی سیگنال \overline{STROBE} به مدت 0.5 میکروثانیه یا بیشتر در سطح \overline{STROBE} لامی داده موجود بر پینهای داده را لچ می کند.

و BUSY و به جدول اینترلی دیگر نیز برای چاپگر فراهم شدهاند که BUSY و \overline{ACKNLG} نام گذاری شدهاند. با توجه به جدول علی در مسگنال کنترلی دیگر نیز برای چاپگر فراهم شدهاند که بیان می کند چاپگر مشغول چاپ یک کاراکتر است، خطایی پیش آمده است یا در وضعیت OFF-LINE قرار دارد.

میشود. به تفاوت می پالس ACTIVE-LOW است که بعد از دریافت و چاپ یک کاراکتر از طرف چاپگر اعمال می شود. به تفاوت ... این دو سیگنال توجه کنید که BUSY یک سیگنال حساس به سطح است در حالیکه \overline{ACKNLG} حساس به لبه است. می دهند. سیگنالهای \overline{ACKNLG} و TOPU تشکیل می دهند. \overline{ACKNLG} از سیگنالهای \overline{ACKNLG} دراز می کند و می گوید "داده حاضر است"؛ چاپگر با سیگنال \overline{ACKNLG} دراز می کند و می گوید "داده حاضر است"؛ چاپگر با سیگنال

به او پاسخ میدهد و میگوید "آن را دریافت کردم، میتوانی دادهی بعدی را برایم بفرستی".

- شکل ۱۴ فرآیند لازم برای انتقال داده از کامپیوتر به چاپگر را نشان میدهد. در این برنامه فرض شده که دادههای آماده ی چاپ در خانههای متوالی در یک بخش از حافظه SRAM میکروکنترلر (که اصطلاحاً بافر گفته میشود) قرار گرفتهاند. اشاره گری به ابتدای این بافر اشاره میکند و شمارندهای تعداد بایتهایی که باید برای چاپ فرستاده شوند را شمارش میکند.
- بلوک تصمیم گیری "PUSY = 1?" یک حلقه ی سرکشی را تشکیل می دهد که در آن CPU مرتبا پرچم BUSY چاپگر را بررسی می کند و زمانی که در سطح LOW قرار گرفت CPU داده ی بعدی را آماده کرده و به چاپگر می فرستد و اگر داده های دیگری همچنان باقی مانده باشد مجددا در حلقه ی سرکشی قرار می گیرد.
 - قبل از نوشتن برنامهای که عملیات تشریح شده را انجام دهد، سخت افزار لازم برای این ارتباط را فراهم می کنیم.

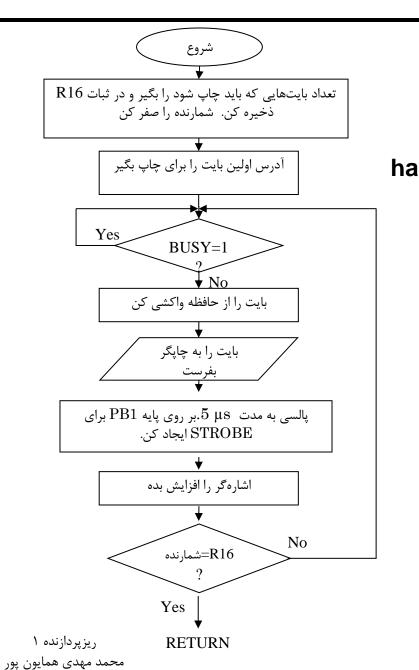

شکل ۱۴

handshaking فلوچارت ارسال داده برای پرینتز همراه با


در شکل ۱۵ مدار مربوطه نشان داده شده است.

یک لچ هشت بیتی برای نگه داشتن داده در پینهای ورودی چاپگر به کار رفته است. کلاک این لچ از سیگنال PB1 درگاه B میآید. سیگنال PB2 سیگنال PB2 را چک می کند و PB1 سیگنال STROBE را تولید می کند.

استفاده از سیگنال BUSY برای همگام کـــردن بین ریزپردازنده و وسیله جانبی است.

چون انتقال داده به چاپگر تحت کنترل نرمافزار انجام میشود، این روش را **I/O برنامهریزی شده یا روش** سرکشی گویند.

32

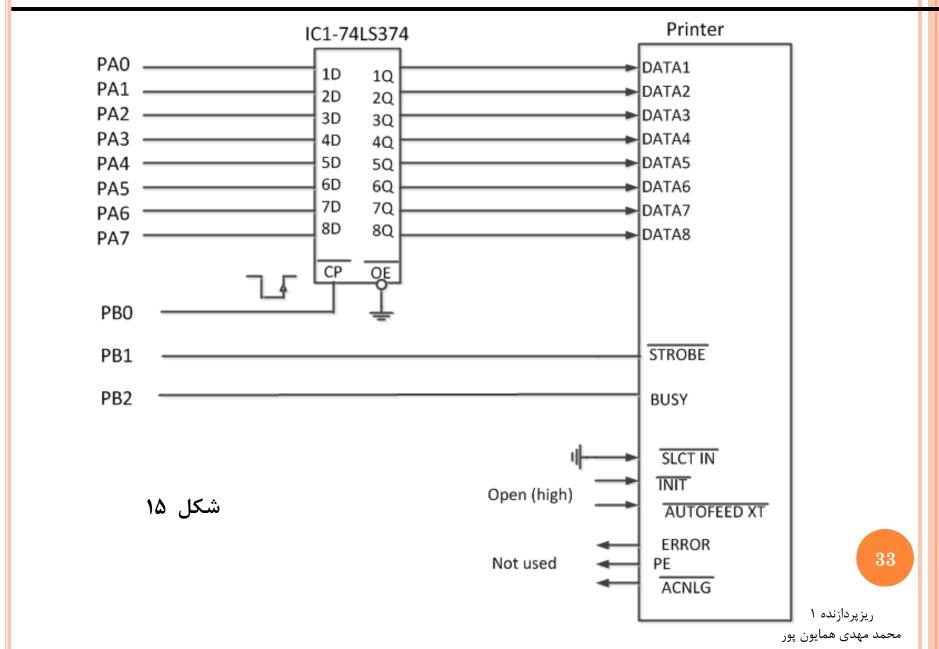



برنامه ارتباط با پرینتر

```
; Read 16 Values from Address 0100H and write them to the printer.
; R30=01, R31=00H (Z=0x100)
; R16: Number of characters to be printed
; T1=input to latch STB setup time=10ns; STB means CP input
; T2=Input to latch STB Hold time=25ns ; T3=STB Low time=25ns
                          CALL
                                        Printer
Printer:
                          LDI
                                        R24, 0xFFH
                          OUT
                                        DDRA, R24
                                                     : PORTA is Output
                                                     ; PB0, PB1 output, PB2 input
                          LDI
                                        R24, 0x03H
                          OUT
                                        DDRB, R24
                                                                  ; R20 as a counter for printed bytes
                          LDI
                                        R20, 0x00
LOOP1:
                          SBIC
                                        PINB, 02
                                                                   ; Skip if PB2 (Busy signal) is clear (Ready)
                                                                                                             [1/3] +
                          JMP
                                        LOOP1
                                                                   ; Pooling of BUSY signal
                                                                                                             [3] +
                                        R21. Z+
                          LD
                                                                                                              [2]
                          OUT
                                        PORTA, R21
                                                                                                             [1]
                          CBI
                                        PORTB, 0
                                                     : CP=0
                                                                                                             [1]
                          SBI
                                        PORTB, 0
                                                     ; CP=1
                                                                  T1, T2 and T3 times are satisfied
                                                                                                             [1]
                          CBI
                                        PORTB, 1
                                                     ; STROBE=0 0.5Us=8*62.5ns
                                                                                                             [1]
                          NOP
                                                                                                             [1]
                          SBI
                                        PORTB, 01
                                                     ; STROBE=1
                                                                                                             [1]
                                                                                                                       34
                          INC
                                        R20
                                                                                                             [1]
                          CP
                                        R20, R16
                                                                                                             [1]
                          BRNE
                                        LOOP1
                                                                   ; Check if Z Flag is 0
                                                                                                             [1/2]
                          RET
```

• در برنامهی نوشته شده، سه دستور با علامت "+" مشخص شدهاند که حلقهی سرکشی را تشکیل میدهند و اعداد نوشته شده در براکت بیانگر تعداد کلاکهای لازم برای اجرای این دستورات است که جمعا ۴ کلاک (62.5ns برای كلاك 16MHz) براى حلقهى سركشى مورد نياز است (۲۵۰ نانوثانيه).

• از آنجایی که چاپگر به مدت زمان بیشتری برای انجام چاپ نیاز دارد این حلقه بارها تکرار میشود تا چاپگر آمادهی دریافت کاراکتر بعدی شود. در این مثال CPU باید حلقه را 10ms/250ns=40000 بار تکرار کند.

• حلقهی سرکشی راندمان پایینی دارد چون CPU مدت زمان زیادی را باید منتظر چاپگر باشد تا آمادهی دریافت کاراکتر بعدی شود در حالیکه واکشی بایت جدید و تحویل دادن هر کاراکتر به پرینتر (دستورالعملهای مشخص شده با علامت *) به 3*62.5ns=187.5ns زمان نیاز دارد.

• در این مدت CPU دستور دیگری جز سرکشی بیت وضعیت چاپگر را انجام نمیدهد. اگر CPU کار دیگری جز چاپ این کاراکترها نداشته باشد، این مساله اهمیتی ندارد ولی اگر بخواهیم CPU را در یک سیستم Multi tasking راهاندازی کنیم که در آن CPU چندین کار را با هم انجام میدهد، آنگاه روش سرکشی برای کار با دستگاههای جانبی ریزپردازنده ۱ کندی چون چاپگر مناسب نیست.

محمد مهدی همایون پور

• ATMega16 می تواند با سرعت خیلی بیشتری از آنچه در مثال چاپگر مشاهده شد، داده را ارسال کند.

• برای محاسبه ی این نرخ حداکثر فرض می کنیم دستگاه جانبی بعد از یک بار اجرای حلقه ی سرکشی آماده ی دریافت داده ی بعدی است.

• در این مثال ۲۲ کلاک برای هر بار بررسی سیگنال BUSY، ارسال داده جدید، تولید پالس STROBE، افزایش اشاره گر و بررسی آن است که در یک سیستم با کلاک پالس STROBE، افزایش اشاره گر و بررسی آن است که در یک سیستم با کلاک ۱6MHz به 1.375μs و بررسال داده ۲۲۷۲ زمان نیاز دارد و لذا نرخ ارسال داده ³⁶اراکتر بر ثانیه خواهد بود.

- یک سیستم مبتنی بر ریزپردازنده نوعا چندین دستگاه جانبی دارد که شامل فلاپی دیسک، چاپگر، مودم، ترمینال نمایشگر ویدئو و ... است.
 - استفاده از روش سرکشی لازم میدارد که برای هر کدام از این دستگاهها یک سیگنال BUSY/READY موجود باشد.
- شکل زیر سیگنالهای BUSY/READY برای هشت دستگاه جانبی را نشان میدهد که از طریق یک پورت هشت بیتی

Video Terminal	Modem	DAC	ADC	Plotter	Daisy Wheel Printer	Line Printer	Floppy disk
7	6	5	4	3	2	1	0

شکل ۱۶- سیگنالهای BUSY/READY برای هشت دستگاه جانبی

- زمانیکه چندین دستگاه جانبی به ریزپردازنده متصل میشوند زمان پاسخ گویی به آنها مهم میشود.
- زمان پاسخ گویی از لحظهای است که برای یک وسیله خط BUSY آن در حالت LOW قرار می گیرد تا زمانیکه CPU به آن سرویس دهی می کند.

خوانده میشود.



برنامه ارتباط با پرینتر

```
Polling of 8 devices
Busy Line of all 8 devices are connected to PB
```

LOOP1:	SBIS	PINB, 0	; Skip next inst. if FD is not Ready	[1/3]
	RCALL	FD	•	[3]
	SBIS	PINB, 1	; Skip next inst. if LP is not Ready	[1/3]
	RCALL	LP	;	[3]
	SBIS	PINB, 2	; Skip next inst. if DWP is not Ready	[1/3]
	RCALL	DWP	;	[3]
	SBIS	PINB, 3	; Skip next inst. if PLOT is not Ready	[1/3]
	RCALL	PLOT	;	[3]
	SBIS	PINB, 4	; Skip next inst. if ADC is not Ready	[1/3]
	RCALL	ADC	;	[3]
	SBIS	PINB, 5	; Skip next inst. if DAC is not Ready	[1/3]
	RCALL	DAC	;	[3]
	SBIS	PINB, 6	; Skip next inst. if MOD is not Ready	[1/3]
	RCALL	MOD	;	[3]
	SBIS	PINB, 7	; Skip next inst. if TERM is not Ready	[1/3]
	RCALL	TERM	;	[3]
	JMP	LOOP1		[3]

I/O وقفه *گ*را

• مشكل واقعى خود روش سركشى است.

• اگرچه پیادهسازی سختافزاری و نرمافزاری آن ساده است ولی راندمان پایینی در استفاده از منابع کامپیوتری دارد.

• زمانیکه چندین دستگاه جانبی وجود دارد این روش ممکن است کاملا نارضایتبخش باشد.

•روشهای بر پایهی وقفه و DMAجایگزین مناسب روش سرکشی هستند.


I/O وقفه گرا (ادامه)

- مشکل اساسی در برقراری ارتباط بین ریزپردازنده و دستگاه جانبی در این است که پروسسور نمیداند کی دستگاه آماده است.
- روش سرکشی برای حل این مشکل پیشنهاد چک کردن مداوم بیت وضعیت را داد که مشکلات آن را بررسی کردیم.
- بهتر است دستگاه جانبی به CPU اطلاع دهد که آماده است و سپس CPU شروع به سرویسدهی آن دستگاه کند. این اساس وقفه در سیستمهای مبتنی بر ریزپردازنده است.
- در انتهای اجرای هر دستوری CPU خط وقفه را چک میکند و اگر این ورودی و بیت فعالساز وقفه فعال المند، کنترل برنامه به مکان خاصی از حافظه که روتین سرویس وقفه (Interrupt Service) نامیده می شود منتقل می شود.

I/O وقفه گرا (ادامه)

- شکل ۱۷ پاسخ CPU به یک وقفه را نشان میدهد.
- در مرحلهی ۱ فرض شده CPU پردازش عادی خود را انجام میدهد.
- در مرحله ۲ دستگاه جانبی وقفه تولید کرده است. بعد از اتمام دستورالعمل جاری در مرحله ی ۳، در ۸۰۸۶ محتوای رجیسترهای IP، CP و بیتهای پرچم و در ATmega16 محتوای PC در پشته قرار می گیرند (مرحله ی ۴) و مرحله ی ۵ انتقال کنترل برنامه به ISR است.
- بعد از اجرای روتین وقفه در مرحله ی ۶، آنچه به پشته فرستاده شده بود از پشته بازیابی می شود و مرحله ی ۷ به اتمام می رسد. در مرحله ی ۸ پردازش عادی CPU ادامه می یابد.
- اگر فرض کنیم $1.25 \mu s$ زمان برای پاسخدهی به وقفه و فراهم کردن داده برای دستگاه جانبی $1.25 \mu s$ زمان برای پاسخدهی به وقفه و فراهم کردن داده برای CPU زمان برای CPU وقت باقی می ماند تا داده ی چاپگر ۱۰۰ کاراکتر در ثانیه باشد CPU می تواند چندین عمل را همزمان انجام دهد. به پردازش عادی خود بپردازد. بدین ترتیب CPU می تواند چندین عمل را همزمان انجام دهد.

I/O وقفه گرا (ادامه)

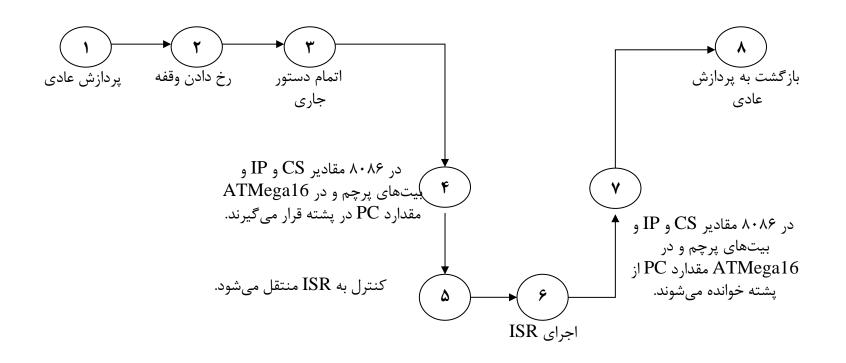

شکل ۱۷ – فرآیند انجام شونده بعد از رخ دادن وقفه

انواع وقفهها در ۸۰۸۶

جدول ۱

نام وقفه	نحوهی راهاندازی	قابل پوشش؟	چگونگی تحریک	اولويت	سیگنال تصدیق وقفه	آدرس جدول بردار	تأخير وقفه
NMI	سختافزار خارجی	خير	لبەى پالس، حداقل ۲ پالس پالسساعت	2	ندارد	00008Н- 0000ВН	دستور جاری + ۵۱ (پالسساعت)
INTR	سختافزار خارجی	بلی از طریق IF	سطح بالا تا زمانی که تأیید شود	3	ĪNTA	$n^* \times 4$	دستور جاری + ۶۱ (پالسساعت)
int n	داخلی، نرم- افزاری	خير	ندارد	1	ندارد	$n \times 4$	۵۱ (پالسساعت)
int 3	داخلی، نرم- افزاری	خير	ندارد	1	ندارد	0000CH- 0000FH	۵۲ (پالسساعت)
into	داخلی، نرم- افزاری	بلی از طریق OF	ندارد	1	ندارد	00010H- 00013H	۵۳ (پالسساعت)
تقسیم بر 0	داخلی CPU	خير	ندارد	1	ندارد	00000H- 00003H	۵۱ (پالسساعت)
تکگامی	داخلی CPU	بلی از طریق TF	ندارد	4	ندارد	00004H- 00007Н	۵۱ (پالسساعت)

- همهی انواع وقفه محتوای ثباتهای CP و IP و نیز بیتهای پرچم را در پشته قرار میدهند، به علاوه محتوای TF و TF نیز پاک میشود.
 - n یک عدد λ بیتی است که حین پالس دوم n از طریق باس داده خوانده شده و توسط وسیله وقفه دهنده تامین می شود.
 - چنانچه دستوری بنام INT اجرا شود وقفه نوع ۳ یعنی INT 3 اجرا می شود.

انواع وقفههای ۸۰۸۶


• چنانچه تقسیم بر صفر رخ دهد وقفه نوع 0 یعنی وقف INT 0 رخ میدهد.

پردازش تک گام وقفه نوع 1 است.


• چنانچه پایه NMI فعال شود وقفه نوع 2 یعنی NMI اجراء می شود.

• چنانچه دستوری بنام INT اجرا شود وقفه نوع 3 یعنی INT اجرا می شود.


• INTO وقفه نوع 4 است یعنی INT4 اجرا می شود.

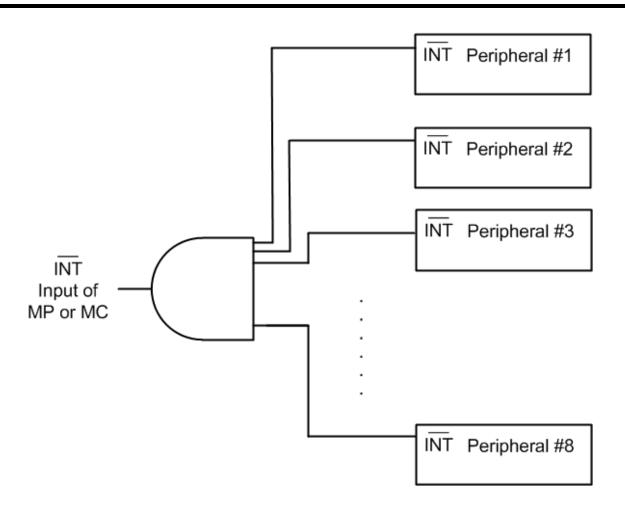


شکل ۱۸ - ترکیب خروجی تقاضای وقفه وسایل جانبی از نوع active low و تبدیل آنها به یک خروجی جهت اعمال به ورودی وقفه active low پردازنده

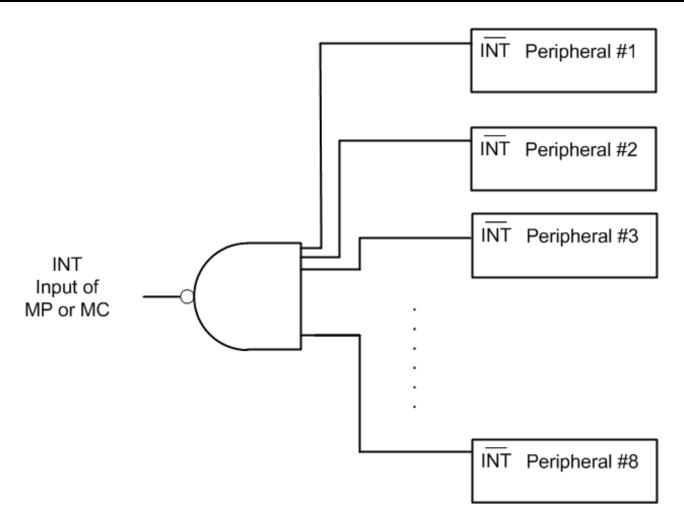

شکل ۱۹ - ترکیب خروجی تقاضای وقفه وسایل جانبی از نوع active low و تبدیل آنها به یک خروجی جهت اعمال به ورودی وقفه active high پردازنده

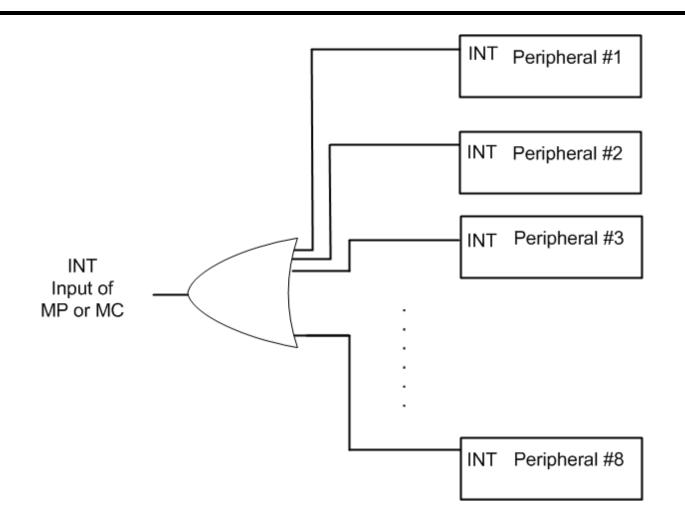


شکل ۲۰- ترکیب خروجی تقاضای وقفه وسایل جانبی از نوع active high و تبدیل آنها به یک خروجی مخروجی active high پردازنده میزیردازنده ۱ مال به ورودی وقفه active high میزیردازنده ۱

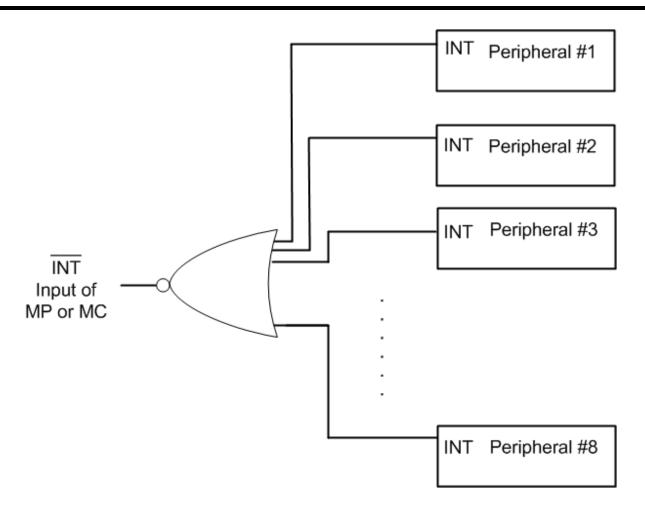

شکل ۲۱- ترکیب خروجی تقاضای وقفه وسایل جانبی از نوع active high و تبدیل آنها به یک خروجی جهت اعمال به ورودی وقفه active low پردازنده

شناسایی وسیله جانبی وقفه دهنده و ارائه سرویس به آن

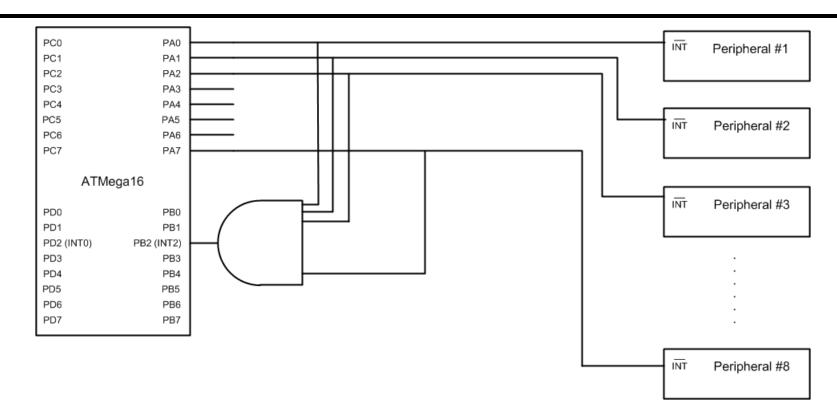


شکل ۲۲- ترکیب خروجی تقاضای وقفه وسایل جانبی از نوع active low و تبدیل آنها به یک خروجی جهت اعمال به ورودی وقفه به یکی از پورتهای پردازنده به ورودی وقفه به یکی از پورتهای پردازنده

- پس از دریافت وقفه روی پایه INT2، در روتین وقفه بیتهای پورت A را یکی یکی چک میکنیم تا وسیله وقفه دهنده شناسایی شود.
 - در اینجا اگر دو وسیله همزمان تقاضای وقفه کنند، میتوان آنها را به راحتی شناسایی و یکییکی سرویسدهی کرد.

تراشه كدگذار اولويت گذار 74148

- ' تراشه 74LS148 یک یک نوع کدگذار اولویت گذار (Priority Encoder) است.
 - این تراشه را می توان برای اولویت دهی وقفه ها استفاده نمود.

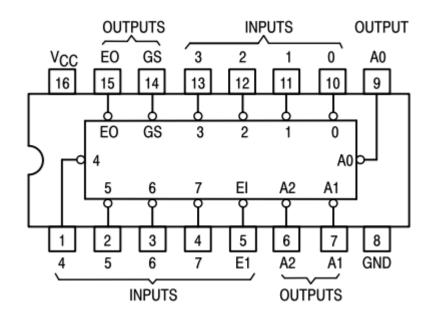

شكل ۲۳- پايههاى تراشه 74LS148


تراشه 74148

	INPUTS							OUTPUTS					
EI	0	1	2	3	4	5	6	7	A2	A1	A0	GS	EO
Н	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Н	Н	Н	Н	I
L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	Н
L	X	X	X	X	X	X	L	Н	L	L	Н	L	Н
L	X	X	X	X	X	L	Н	Н	L	Н	L	L	Н
L	X	X	X	X	L	Н	Н	Н	L	Н	Н	L	Н
L	X	X	X	L	Н	Н	Н	Н	Н	L	L	L	Н
L	X	X	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н	L	Н
L	X	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	L	Н
L	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н

پارامترهای زمانی تراشه 74148

	From	То			Limits			
Symbol	(Input)	(Output)	Waveform	Min	Тур	Max	Unit	Test Conditions
t _{PLH}	1 thru 7	A0, A1, or A2	In-phase output		14	18	ns	C _L = 15 pF, R _L = 2.0 kΩ
^t PHL	Tund7	A0, A1, 01 A2			15	25		
t _{PLH}	1 thru 7	A0, A1, or A2	Out-of-phase		20	36	ns	
^t PHL	T till t	A0, A1, 01 A2	output		16	29		
t _{PLH}	0 thru 7	EO	Out-of-phase		7.0	18	ns	
^t PHL	O tilla 7	EO	output		25	40		
t _{PLH}	0 thru 7	GS	In-phase output		35	55	ns	
^t PHL	O tilla 7				9.0	21		
tPLH	EI	A0, A1, or A2	In-phase		16	25		
^t PHL		AU, A1, 01 A2	output		12	25	ns	
tPLH	EI	GS	In-phase output		12	17	ns	
^t PHL		GS.			14	36		
tPLH			In phase		12	21	ns	
†PHL	EI	EO	In-phase output		28 30	40 45		(LS148) (LS748)

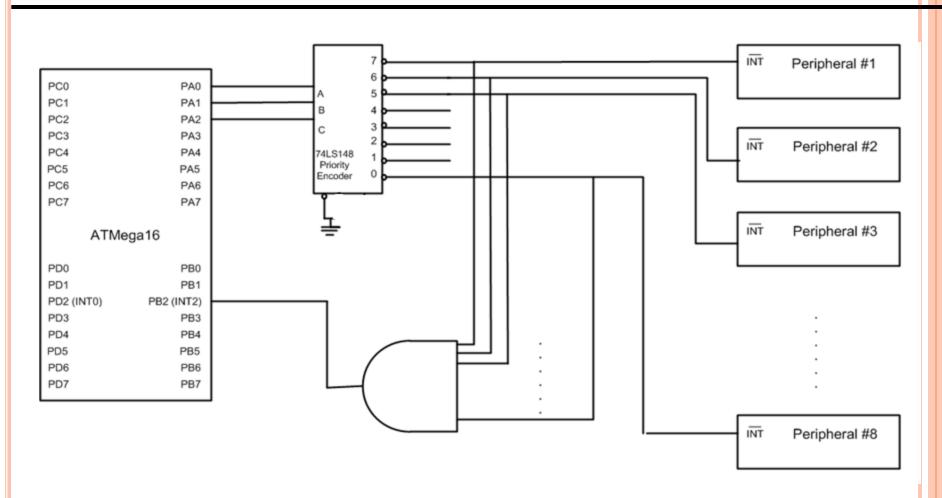اولویت دهی به تقاضای وقفه وسایل جانبی توسط تراشه 74148




وسایل وقفه دهنده را به ترتیب اولویت از بالا به پایین قرار میدهیم.

53


چنانچه دو وسیله همزمان وقفه دهند، انکودر وسیله با اولویت بیشتر را کدگذاری و به Υ بیت کم ارزش پورت A تحویل می دهد. در نتیجه وسیله با اولویت بیشتر زودتر سرویس داده می شود.

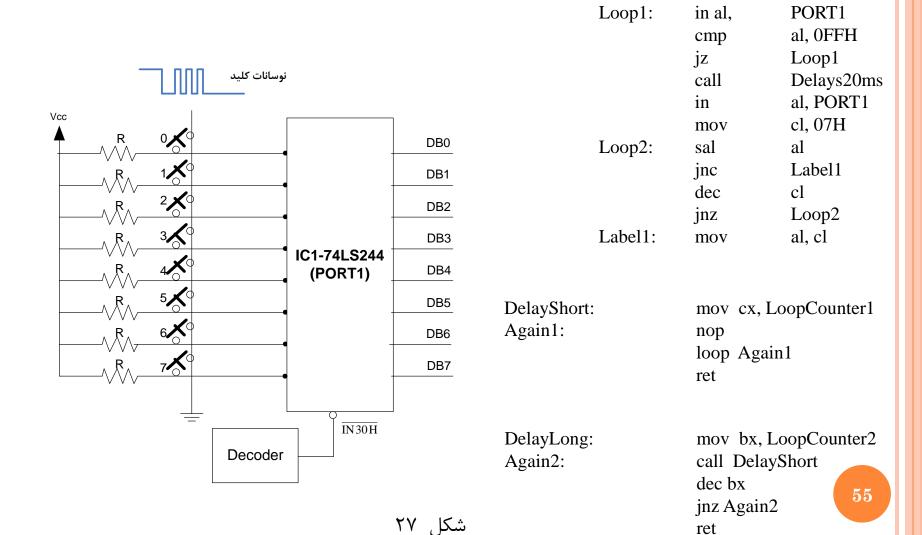طراحی کیبورد سطری متصل به ریزپردازنده ۸۰۸۶



ریزپردازنده ۱ محمد مهدی همایون پور

طراحی کیبورد سطری متصل به میکروکنترلر

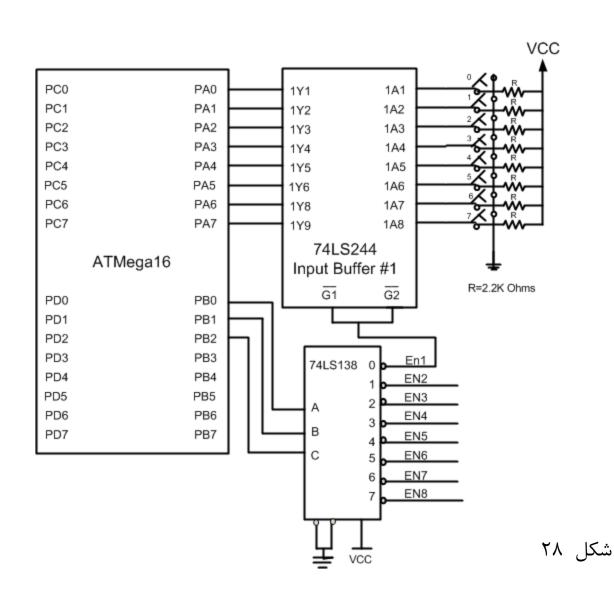



برنامه خواندن کیبورد توسط ATMega16


; Detect the Pressed Key and return its number in R0

; Port Address Valid to data valid in PIN register > tPHL (74Is138) + tPZL (74244) + 1.5 Clocks (port Pd)= 41ns+30ns+1.5 Clocks

; Port Address Valid to data valid in PIN register > 41ns+30ns+1.5*62.5=164.75ns which is less than 3 clock pulses (each clock=62.5ns)

	CALL	BufferRead	
BufferRead:	LDI	R24, 0x00	· DODTA is legat
	OUT LDI	R24, 0xFF	; PORTA is Input
	OUT	•	; PORTB is Output
	LDI	R24, 0x00	;
	OUT	PORTB, R2	4;
	NOP		
	NOP		
	NOP		
	LDI	R20, 0x8	; R20 will finally contain the No. of the pressed Key
LOOP1:	IN	R16, PINA	; Read Value from Input Buffer #1
	CMP	R16, 0xFF	
	BREQ	LOOP1	; If R16=0xFF means that no Key was Pressed
	RCALL	Delay20ms	; Call a 20ms Delay if any key was pressed
LOOP2:	DEC	R20;	;
	LSL	R16	; Shift left the Value read from Keyboard
	BRCC RJMP	LOOP3 LOOP2	; Branch if Carry Flag is Cleared, so the pressed Key is detected 57
LOOP3:	MOV	R0, R20;	; Now R0 Contains the No. of pressed key

طراحی کیبورد ماتریسی متصل به ۸۰۸۶

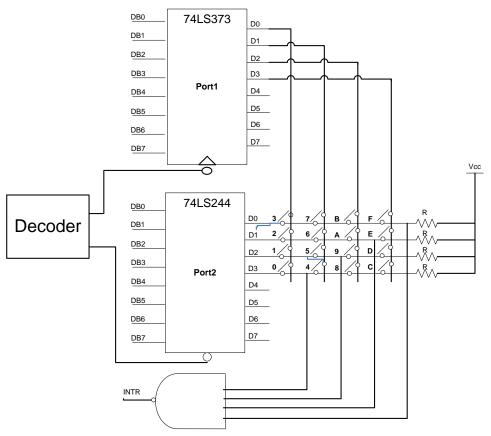

شکل ۲۹

KeyStroke: mov al, 0x00

out port1, al

loop0: in al, port2 and al, 0x0F

cmp al, 0x0F jpz loop0

call Delay20ms call keyfind

...

keyfind: mov dl, 0x00

mov dh, 0x00

mov cl, 0b11111110

loop1: mov al, cl

out port1, al in al, port2 mov bl, 0x04

loop2: ror al, 1

jnc label1 dec bl jnz loop2 add dh, 0x04

rol cl, 1 inc dl

cmp dl, 0x04 jnz loop1

58

label1: mov al, bl


add al, dh dec al

ret

ریزپردازنده ۱ محمد مهدی همایون پور

اتصال نمایشدهنده ۷ قطعهای به ریزپردازنده ۸۰۸۶

				طعه	نام ق				
	-	a	b	c	d	e	f	g	معادل
رقم									معادل شانزدهی
0	0	1	1	1	1	1	1	0	7EH
1	0	0	1	1	0	0	0	0	30H
2	0	1	1	0	1	1	0	1	6DH
3	0	1	1	1	1	0	0	1	79H
4	0	0	1	1	0	0	1	1	33H
5	0	1	0	1	1	0	1	1	5BH
6	0	1	0	1	1	1	1	1	5FH
7	0	1	1	1	0	0	0	0	70H
8	0	1	1	1	1	1	1	1	7FH
9	0	1	1	1	1	0	1	1	7BH
A	0	1	1	1	0	1	1	1	77H
b	0	0	0	1	1	1	1	1	1FH
c	0	0	0	0	1	1	1	0	0EH
d	0	0	1	1	1	1	0	1	3DH
E	0	1	0	0	1	1	1	1	4FH
F	0	1	0	0	0	1	1	1	47H
خامو	0	0	0	0	0	0	0	0	00H
ش									

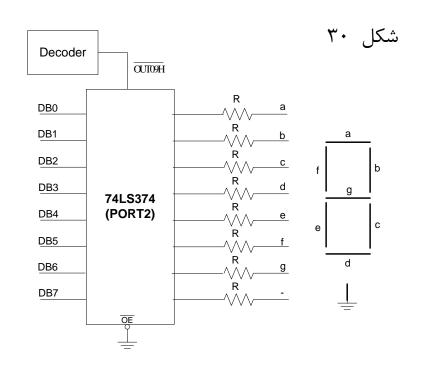

نمایش رقم 8 بر روی نمایشدهنده

Table7Seg: db 7EH, 30H, 6DH, 79H, 33H, 5BH, 5FH, 70H, 7FH, 7BH, 77H, 1FH, 0EH, 3DH, 4FH, 47H, 00H